简介

以我们多年的开发生产及系统成套经验,为客户提供及推荐各种有效而可靠的测量方法、仪器仪表、变送器、执行机构及配套方案。我们一直专致于自动化控制并率先推出了多种国内领先的产品:

智能显示控制仪表 智能电力仪表 智能隔离转换模块 隔离安全栅 压力、差压、液位、流量变送器 自动化工程成套系统

- 我们以科技创新为先导
- □ 以专业化的服务为客户提高生产力







真有效值变送器

使用说明





Wide Plus

香港英皇道367-373号上涧中心十九楼B-C室 Flat B-C,19/F,Max Share Centre.,367-373 King's Road,Hong Kong. Tel:2887 3802 Fax:2887 2479

E-mail:info@wideplus.com http://www.wideplus.com

上润精密仪器有限公司(独资)

WIDEPLUS PRECISION INSTRUMENTS CO., LTD.

真有效值变送器

一、产品概述

目前市场上的电流电压表大多采用简单的整流加平均 电路来完成交流信号的测量,存在较大的理论误差,因此 这些仪表测量有效值时只能用于标准无失真正弦波,如果 是非正弦波形或者失真正弦波测出的结果与信号实际值就 不相符。真有效值变送器采用信号平方后积分的平均技术, 它用于标准正弦波或非周期、非正弦波且叠加直流电平的 各种噪声的精确测量,无须考虑波形参数和失真,这些性 能是平均值测量仪表无法实现的。

应用举例:

变频器、镇流器、可控硅、调速马达、逆变器及非线 性负载

二、主要特点

- 采用二线制国际标准电流信号输出
- 任意波形交变信号输入,测量面广
- 直接测量0²500V/0²5A

三、测量误差对照表

真有效值法与平均值法 测量误差比较:

测量信号		波峰因数	波形因数	真有效值	平均值(均绝值)	平均值仪表
(波形)		Кр	Kf	Up/Kp =Urms	Urms/Kf = U	的相对误差γ
无失真 正弦波		1. 414	1. 111	0.707Up	0.637Up	0
半波整流		2	1.571	0.5Up	0.318Up	-29.40%
方波	D=50%	1	1	Up	Up	11.10%
矩形波	D=25%	2	2	0.5Up	0.25Up	-44.60%
	D=1%	10	10	0.577Up	0.01Up	-99%
三角波		1.732	1.155	0.577Up	0.5Up	-3.80%
锯齿波		1.732	1.155	0.577Up	0.5Up	-3.80%
SCR波	θ = 1 10°	2.5	0.8	0.4Up	0.5Up	-39%
	$\theta = 148^{\circ}$	4	0.69	0.25Up	0.36Up	-59%

波峰因数: Kp= Up/Urms 波形因数: Kf= Urms/U

对正弦波而言: Kp=1.414 Kf=1.111 故Urms=1.111U

令: 实际值 =1.111U; 真值=Urms 则: ν = (实际值-真值)/真值X 100%

四、技术参数

测量信号:

- 交流电压 0~500V
- 交流电流 0[~]5A

输出信号: (4~20) mA DC (二线制)

配电电压: (7.5~36) V DC

精度: 0.2级

允许温度: -30℃~70℃

相对湿度: ≤85%RH(无凝露)


五、变送器示意图



输入: 1路 (7, 10) 2路 (8,11) 3路 (9,12) 输出: 1路 (1, 4) 2路 (2,5) 3路 (3,6)

注: 变送器输入输出均无极性之分。


六、校正

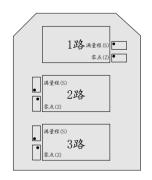

根据用户需求变送器出厂前量程精度均已调到最佳状态,一般不需要校验。但以下情况需重新检验:

- A、运输途中出现跌落和强烈震颠和碰撞。
- B、长时期运行后, 若出现大于精度范围的误差。
- C、使用单位例行检验。

七、接线图

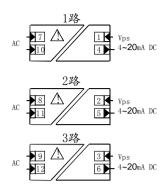

八、真有效值变送器型谱表

型	号				说明
WP-TRMS-				()	
输入信号	V				交流电压输入
THIS VIEW	A				交流电流输入
输入量程					1路() 2路() 3路()

九、安装和使用的基本要求

- A、本产品采用35mm导轨式安装。
- B、避免振动和冲击引起输出不准。
- C、接线与安装应注意安全, 防止触电与短路。

承蒙惠购本产品不胜感激,敬请先详阅本"使用说明",以便于准确使用。记载内容因改进将会不经预告予以变更,敬请谅解,本产品虽然经过严格的品质管理,制造、出厂,但万一遇有发生不正常事项或意外之处,敬请通知本公司业务经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。